## ĐO ĐIỆN TRỞ BẰNG MẠCH CẦU MỘT CHIỀU - ĐO SUẤT ĐIỆN ĐỘNG BẰNG MẠCH XUNG ĐỐI

### PHẦN 1: ĐO ĐIỆN TRỞ BẰNG MẠCH CẦU WHEATSTON

#### **BĂNG SỐ LIỆU**

Độ dài của cầu dây XY:

L =**500** mm

mm

Độ chính xác của thước đo trên cầu dây:

 $(\Delta L)_{dc} = 1$ 

Cấp chính xác của hộp điện trở mẫu:

 $\delta_0 =$ 0.2%

Lần đo	$R$ o $(\Omega)$			$\Delta R o(\Omega)$			
1		850.6			0.44		
2		851.3			1.14		
3		848.7			1.46		
4		850.4			0.24		
5		849.8			0.36		
Trung bình	$\overline{R_0} =$	850.16	$(\Omega)$	$\overline{\Delta R_0} =$	0.73	$(\Omega)$	

## XỬ LÝ SỐ LIỆU

# Tính sai số của các đại lượng đo trực tiếp

$$\Delta L_1 = \Delta L_2 = 1mm$$

suy ra 
$$\Delta L = \Delta L_1 = \Delta L_2 =$$

mm

Măt khác:

$$(\Delta R_0)_{dc} = \delta_0.\overline{R_0} =$$
 1.7

$$\Omega$$
 ( $\Omega$ )

do đó

$$\Delta R_0 = (\Delta R_0)_{dc} + \overline{\Delta R_0} =$$

$$\mathbf{2.4}$$
  $(\Omega)$ 

# Tính sai số và giá trị trung bình Rx

a. Sai số tương đối

$$\delta = \frac{\Delta R_x}{\overline{R_x}} = \frac{\Delta R_0}{\overline{R_0}} + \frac{\Delta L_1 L_2 + \Delta L_2 L_1}{L_1 L_2} = \frac{\Delta R_0}{\overline{R_0}} + \frac{(L_2 + L_1) \Delta L_2}{L_1 L_2} = \frac{0.XX}{XXX.XX} + \frac{500 * 1}{250 * 250} =$$

$$1.1\%$$

b. Giá trị trung bình:

$$\overline{R_X} = \overline{R_0} \frac{\overline{L_1}}{L - \overline{L_1}} = XXX.XX * \frac{250}{500 - 250} \approx$$
 850.2 (\Omega)

c. Sai số tuyệt đối:

$$\Delta R_{x} = \delta. \overline{R_{x}} = 9.2 \qquad (\Omega)$$

Viết kết quả của phép đo điện trở Rx

$$R_{x} = \overline{R_{x}} \pm \Delta R_{x} = 850.2$$

9.2

$$(\Omega)$$

# PHẦN 2: ĐO SUẤT ĐIỆN ĐỘNG BẰNG MẠCH XUNG ĐÔI

#### **BĂNG SỐ LIỆU**

1.000

Suất điện động của nguồn chuẩn:

 $E_0 =$ 

0.001

(V)

Độ chính xác của thước đo trên cầu dây:

$$(\Delta L)_{dc} =$$

(mm)

Lần đo	L1 (mm)	ΔL1 (mm)	L1' (mm)	ΔL1' (mm)			
1	426	0.6	253	0.4			
2	425	0.4	252	0.6			
3	426	0.6	253	0.4			
4	425	0.4	252	0.6			
5	425	0.4	253	0.4			
Trung bình	$\overline{L_1} = 425.4$	$\overline{\Delta L_1}$ = 0.5	$\overline{L'_1} = 252.6$	$\overline{\Delta L_1'} = 0.5$			

## XỬ LÝ SỐ LIỆU

Tính sai số của các đại lượng đo trực tiếp

$$\Delta L_1 = (\Delta L_1)_{dc} + \overline{\Delta L_1} =$$

(V)

(mm)

$$\Delta L_1' = (\Delta L_1')_{dc} + \overline{\Delta L_1'} = \mathbf{1}$$

0.9%

Tính sai số và giá trị trung bình của suất điện động cần đo Ex

 $\Delta E_0 = (\Delta E)_{dc} =$ **0.001** 

a. Tính sai số

$$\delta = \frac{\Delta E_x}{\overline{E_x}} = \frac{\Delta E_0}{E_0} + \frac{\Delta L_1}{\overline{L_1}} + \frac{\Delta L_1'}{\overline{L_1'}} = \frac{0.001}{1.000} + \frac{X.X}{XXX.X} + \frac{X.X}{XXX.X} = \frac{1}{1.000}$$

b. Tính giá trị trung bình của suất điện động Ex:

$$\overline{E_x} = E_0 \frac{\overline{L_1}}{\overline{L_1'}} = 1 * \frac{XXX.X}{XXX.X} =$$
 1.684 (V)

c. Tính sai số tuyệt đối của suất điện động Ex:

$$\Delta E_{x} = \delta. \overline{E_{x}} =$$
 **0.016** (V)

Viết kết quả của phép đo suất điện động Ex:

$$E_r = \overline{E_r} \pm \Delta E_r =$$
 1.684  $\pm$  0.016 (V)

P/S:

Số liệu trên chỉ mang tích chất tham khảo (nếu các bạn copy và bị trả lại là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy → tránh một số trường hợp ăn vạ  $^{\land}$ . $^{\land}$ )

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thí nghiệm